

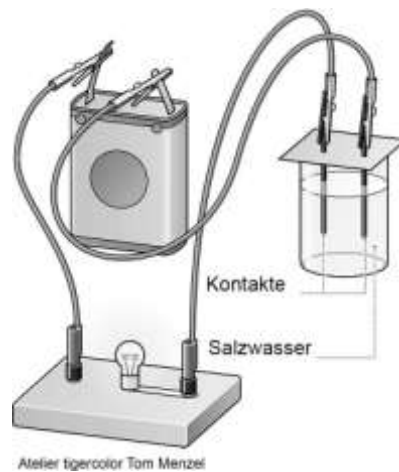


III Leiter und Nichtleiter

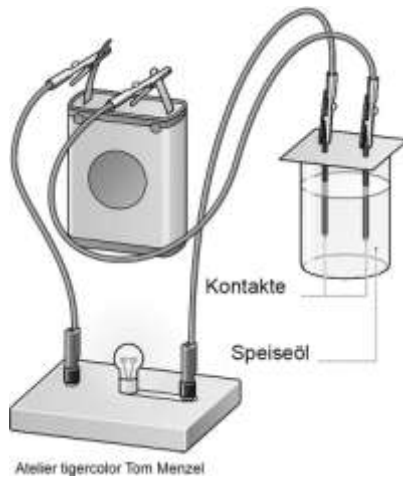1. Erkläre, warum die Glühlampe im rechten Versuchsaufbau leuchtet und im linken nicht.



2. Erkläre die Ergebnisse des Versuchs.

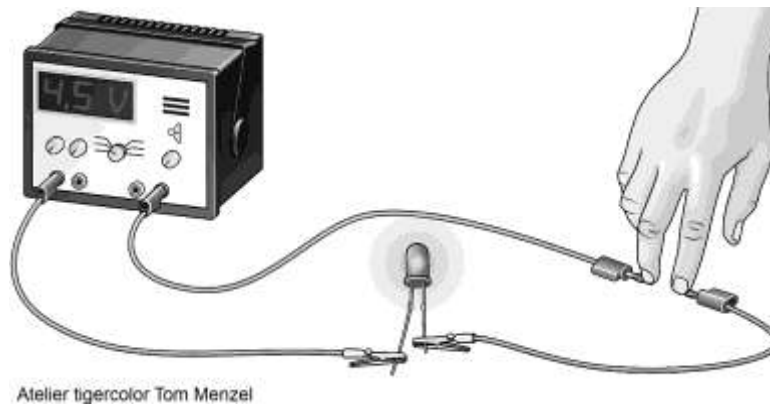

3. Beschreibe, wie man die Leitfähigkeit von Wasser erhöhen kann.
